

La centrale d'alarme élémentaire

Site Internet :
www.gecif.net

Type de document :
Exercice

Intercalaire :


Date :

I - Présentation du système


Pour protéger sa maison des cambriolages à répétition, le propriétaire a décidé de l'équiper d'une **centrale d'alarme élémentaire**. Cette alarme est constituée simplement des 3 composants suivants :

- * Une sirène S
- * Une source de tension V, permettant d'alimenter la sirène
- * Un interrupteur K

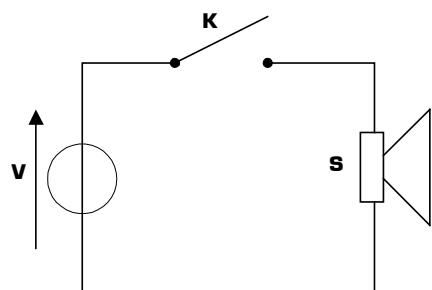Les deux croquis ci-dessous expliquent le fonctionnement de cette alarme élémentaire :



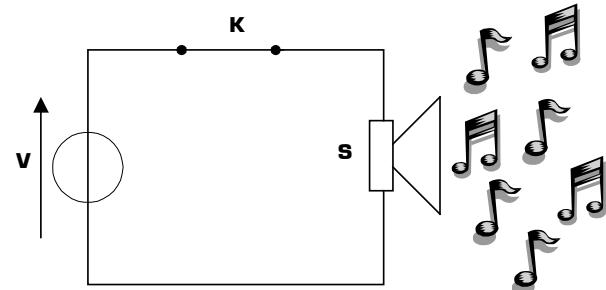lorsque K est **ouvert**
la sirène ne sonne pas




lorsque K est **fermé**
la sirène de l'alarme sonne

Le contact K est placé sur la porte d'entrée de la maison de telle sorte que :


- * Si la porte de la maison est **fermée**, alors le contact K est **ouvert**
- * Si la porte de la maison est **ouverte**, alors le contact K est **fermé**

II - Etude de la centrale d'alarme élémentaire

On se propose d'étudier le fonctionnement ainsi que les limites de cette alarme élémentaire, dans le scénario ci-dessous composé de 5 phases :

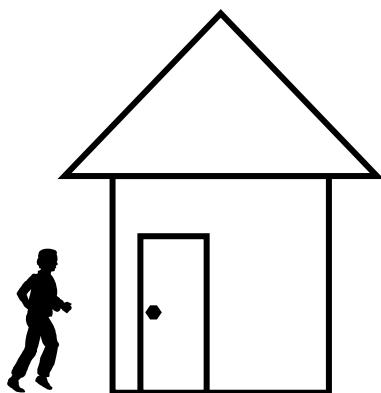

Phase 1
Le cambrioleur s'approche
de la maison protégée
par l'alarme élémentaire

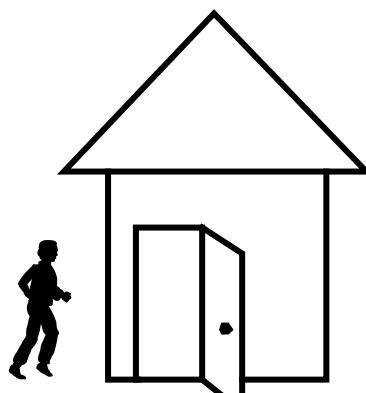

Phase 2
Il ouvre la porte et entre
rapidement dans la maison



Phase 3

Le cambrioleur referme la porte derrière lui puis prend son temps pour fouiller toute la maison




Phase 4

Il ouvre la porte et sort *rapidement* de la maison

Phase 5

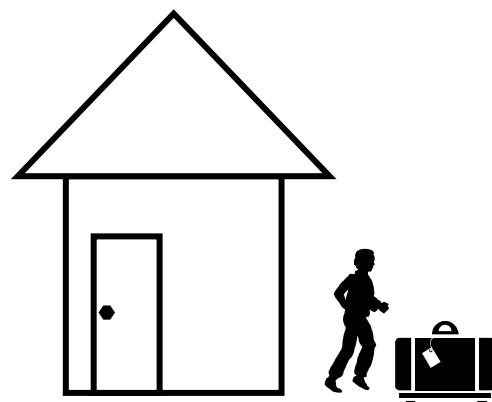Notre cambrioleur s'enfuit tranquillement avec ses trouvailles, et en laissant derrière lui la porte *fermée*



Remplissez le tableau suivant correspondant au fonctionnement de l'alarme élémentaire décrite ci-dessus :

Fonctionnement de l'alarme élémentaire

Phase	Etat de la porte (ouverte ou fermée)	Etat du capteur K (ouvert ou fermé)	Etat de la sirène S (marche ou arrêt)
Phase 1			
Phase 2			
Phase 3			
Phase 4			
Phase 5			

Cette alarme vous paraît-elle efficace ? A-t-elle repoussé le cambrioleur ? Pourquoi ?

.....

.....

.....

Expliquez en quelques mots quel est le principal défaut de cette alarme :

.....

.....

.....

Quel doit être, d'après vous, le fonctionnement d'une alarme réelle, c'est à dire une alarme plus efficace que l'alarme élémentaire ?

.....

.....

.....

Remplissez le tableau ci-dessous correspondant au fonctionnement d'une alarme réelle :

Fonctionnement d'une alarme réelle			
Phase	Etat de la porte (<i>ouverte ou fermée</i>)	Etat du capteur K (<i>ouvert ou fermé</i>)	Etat de la sirène S (<i>marche ou arrêt</i>)
Phase 1			
Phase 2			
Phase 3			
Phase 4			
Phase 5			

Quelle est la différence entre le tableau de l'alarme élémentaire et celui de l'alarme réelle ?

.....

.....

.....

Est-il possible d'après-vous de réaliser une alarme réelle simplement en logique câblée ? Si oui, proposez un schéma :

.....

.....